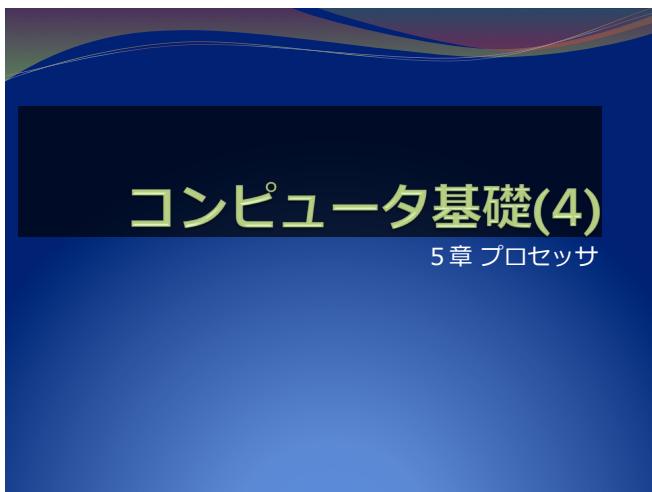


コンピュータ基礎(4)

5章 プロセッサ



- ## コンピュータの構成要素

- 処理装置 (CPU, プロセッサ)**
(5章の授業で詳しく説明します)

 - 命令を主記憶装置から読み込んで解釈、実行する。
 - 演算装置と制御装置の2つからなる。
 - 四則演算や制御(条件判断)を行う

- 記憶装置（3章、4章の授業で詳しくやります）

- **主記憶装置**：メインメモリ。計算機が動作している間に、処理途中のデータを一時的に記憶する。普通、電源を切ると内容が消えてしまう（揮発性）。
 - **補助記憶装置**：ハードディスクなど。主記憶装置よりも大容量で、処理結果を長期的に記憶するために用いられる。電源を切ると内容は消えない（不揮発性）。

- **入出力装置** (2章の授業で詳しくやります)

- ・パソコンであればマウスやキーボード、ディスプレイ。
 - ・家電機器の制御や画面表示なども含む。


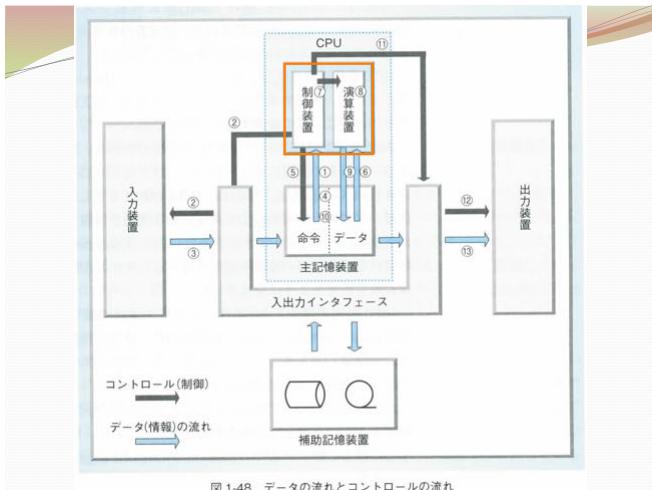



図 1-48 データの流れとコントロールの流れ

の法則

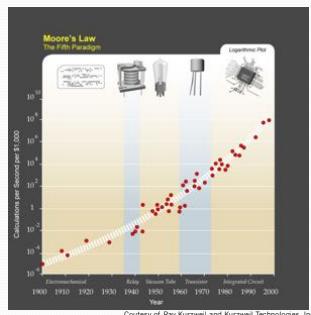
- 集積回路(IC, LSI)のトランジスタの集積密度
 - 18-24ヶ月ごとに倍になる、という経験則
 - インテルの創業者、ゴードン・ムーアが提唱




ムーアの法則

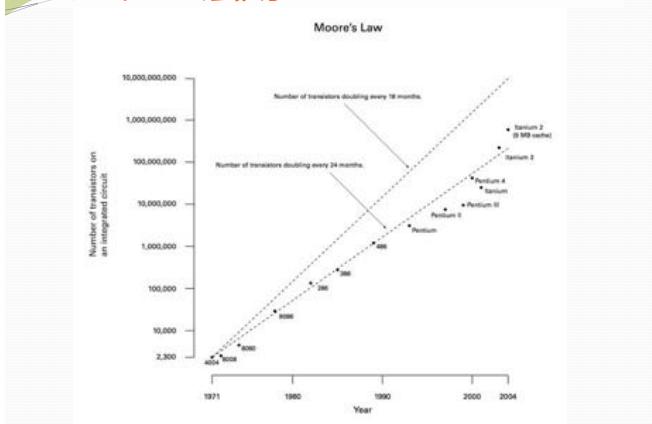

CPUの高集積化

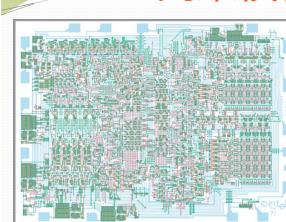

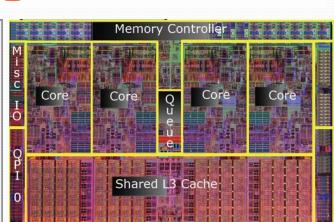Intel 4004, 1971年
2300トランジスタ
動作クロック：731kHz



Intel 4004, 1971年
2300トランジスタ
動作クロック：7.31kHz

Intel Core i7, 2008年
7億3100万トランジスタ
動作クロック：3.33GHz

トランジスタ数 318,000倍

経過年数 37年

$$2^{(37/2)} \doteq 371,000$$

クロック周波数も数千倍に.
1クロックでできる処理も大幅に違う.

コンピュータの速度の指標

- MIPS (Million instructions per second)


- 1秒間に、いくつの命令を処理できるか。
- 100万個単位(million)。
- 計算機によって、1個の命令の機能が異なるため、MIPSだけで優劣が決まるわけではない。

- FLOPS

- Floating point number Operations Per Second
- 1秒間に、小数の計算をいくつ実行出来るか。
- 科学技術計算の能力を測るのに向いている。
- 接頭辞を付け、GFLOPSなどとして使う。
- 「京コンピュータ」は10PFLOPS.
(P:ペタ = 10^{15} , $10 \times 10^{15} = 1$ 京)

論理回路とは

- 0と1の入力から出力を決める回路

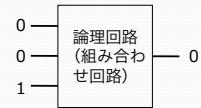

例：多数決回路（入力のうち0か1の多い方を出力する）

- 論理回路を作るには？

- どのような部品を使うのか？
- どのようにして設計するのか？

詳細は、2年前期「論理回路」で学習します。


基本論理素子

- どんな論理回路でも、この組み合わせで作れる


名前																																							
MIL記号	A — B — X	A — B — X	A — X																																				
意味	入力が両方とも1のとき、1を出力	入力のどちらかが1のとき、1を出力	入力の反転 0ならば1、1ならば0																																				
	<table border="1"><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1"><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table border="1"><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	X	0	1	1	0
A	B	X																																					
0	0	0																																					
0	1	0																																					
1	0	0																																					
1	1	1																																					
A	B	X																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
A	X																																						
0	1																																						
1	0																																						
	$X = A \cdot B$	$X = A + B$	$X = \bar{A}$																																				

例題


- 以下の論理回路の を書け。

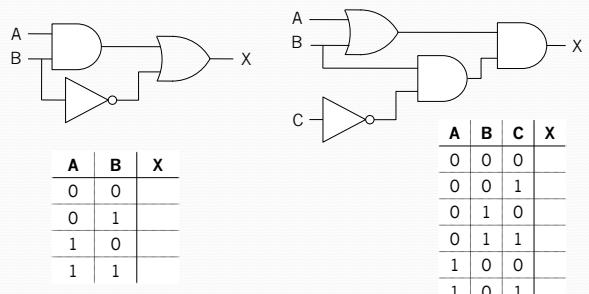

スイッチ回路

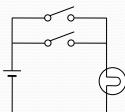

並列つなぎ
どちらかのスイッチがONなら電球が点灯する
ORに相当

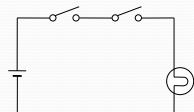

直列つなぎ
両方のスイッチがONなら電球が点灯する
ANDに相当


- スイッチのつなぎ方で、ANDとORの機能を作る

- 他の回路からスイッチをON/OFF出来れば、論理回路を繋いでいくことが出来る
→ 電気によりON/OFF出来るスイッチの利用

基本論理素子の作り方

- リレー（電磁石式のスイッチ）

- 電磁石に電気を流すとスイッチがONになる
- 回路が切れる方もある

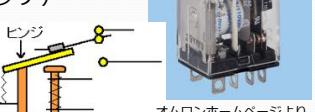

オムロンホームページより

- 基本論理素子

- リレーを2つ、直列つなぎにすると、両方をONしないと電気が流れない・ANDの動作
- リレーを2つ、並列つなぎにすると、どちらかがONなら電気が流れれる・ORの動作
- リレーの回路が切れる側の接点を使うとNOTが作れる
- 実際に、リレーを使った計算機は存在した
 - 1950年代、計算は遅い。
 - 現在はトランジスタに置き換えられている

その他の論理回路記号

- 記号に付けられた ○ は反転を表す.
NANDはANDの反転, NORはORの反転
- NANDかNORのどちらかだけで,
どんな論理回路でも作ることが出来る

名前			
MIL記号	A B — — ○— X	A B — — ○— X	A B — — ○— X
意味	入力が両方とも 1のとき, 0を出力	入力のどちらかが 1のとき, 0を出力	入力が違えば1を出力 (排他的論理和)
真理値表	A B X 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0	A B X 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0	A B X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

加算回路(1)

- 筆算の1けた分を考える

- $0+0=0$
- $0+1=1, 1+0=1$
- $1+1=0$ で, 1繰り上がる
- $A+B=X$ で, 繰り上がり Y とすると
- X は A と B の XOR
- Y は A と B の AND
- これを という

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ + 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

A	B	X	Y
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- 下の桁からの繰り上がりを計算できないので, 「半」




加算回路(2)

- 下の桁からのくり上がりを考える
 - $0+0+0=0$
 - $0+0+1=0+1+0=1+0+0=1$
 - $0+1+1, 1+0+1, 1+1+0$ のときは
その桁は0で, 1繰り上がる
 - $1+1+1$ のときは, その桁は1で,
1繰り上がる
- これを という
- 半加算器を2つ使って作れる

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ + 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$


A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

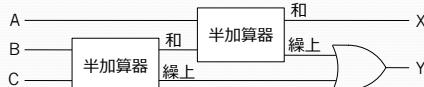

加算回路(3)

- 筆算の回路を作ることが出来る
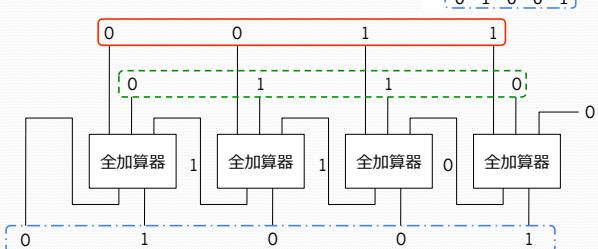
$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ + 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$



- その他の計算

- 引き算: 2の補数（反転して1を足す）して加算
- 掛け算: シフト（桁ずらし）と加算の繰り返し

制御装置と演算装置



- 「計算を行う部分」だけでは、複雑な処理は出来ない。プログラム（命令）を解釈する部分が必要。

命令の読み出し

- 命令アドレスレジスタ ()


- 現在、実行中の命令がメモリのどこにあるかを常に記憶している、特別なレジスタ。

- CPUの動作

- [命令取り出し（フェッチ）] 命令アドレスレジスタに記憶されているアドレスから、命令を読み出す。
- [命令解釈（デコード）] 命令によって、CPUのどの回路を働かせるかを決める。
- [命令実行] メモリにデータを読み書きしたり、計算を行ったりする。

クロックとレジスタ

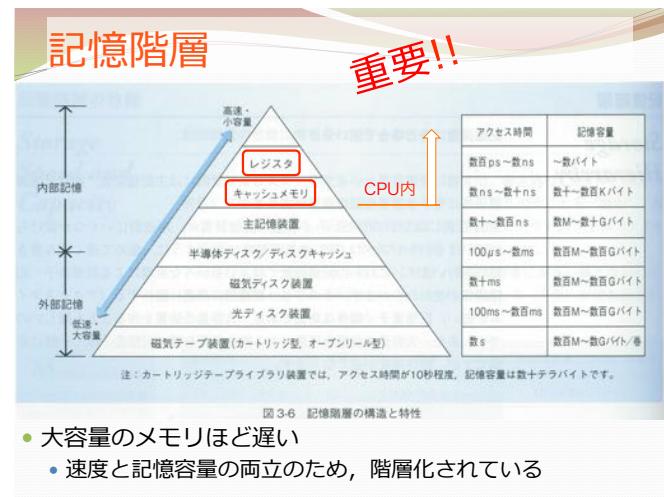- クロックに合わせて命令の読み込み、解釈、実行が行われる。
- 計算途中結果はCPU内部のレジスタに蓄えられる。



CPUの仕組み

- 制御装置
 - 主記憶装置から命令を取り出し・解釈して、他の装置（演算装置など）を動作させる
- 演算装置
 - 四則演算、論理演算、大小比較などを行う。
- 計算の途中結果や、処理対象のデータが主記憶装置のどこにあるか（データのアドレス）を記憶する。
- CPU内部に設けられ、非常に高速だが小容量。
- 計算機の動作のタイミングを取る信号。
- 計算機外部とデータのやりとりをする信号線。

命令の仕組み

- 命令部 (オペコード)
 - 命令の種類を数値で表す。例えば、メモリからデータを読み出すのが 0x10、メモリへのデータの書き出しが 0x20、足し算が 0x30、引き算が 0x40など。
- アドレス部 (オペランド)
 - データを読んだり書いたりする対象のメモリのアドレスを表す。
 - 命令によっては、計算する値そのものだったり、レジスタの番号だったりもする。

CPUの動作と命令

- 命令とは？
 - 高級言語（例えはC言語）で作ったプログラムをコンパイルすると、実行ファイルができる。この中身は、CPUが直接解釈できる命令（機械語）である。
 - 機械語は、それぞれの単純な命令が二進数で表されている。
 - 変数名などの「名前」は全て、数値に置き換えられている。
 - int a, b, c; とすると、a, b, c という変数に対応するメモリの番地（アドレス：例えば 100, 104, 108）が決められる。
 - 例えば、C言語のプログラムで c = a + b; とすると、次のような機械語命令が作られる。
 - 100番地からデータを読み出してレジスタに入れる。
 - 104番地からデータを読み出してレジスタの値に加える。
 - レジスタの値を108番地に格納する。

CPUの入出力制御

- 計算機のデータ信号線をバスと呼ぶ
 - CPUと直接つながっているもの：内部バス。CPUと、メモリや入出力装置をつなぐ。それ以外は外部バス。
 - パソコンに内蔵する拡張カードの端子をシステムバスと呼ぶ。共通規格化されている。
- パラレルインタフェースとシリアルインタフェース
 - パラレル（並列）インタフェース：複数の信号線で同時にデータを送る。
 - 8bitのデータなら、8本の信号線で送るなど。
 - 例：PCI, SCSI, GP-IB, ATA など。
 - シリアル（直列）インタフェース：1本の信号線に1bitずつ順次送る。最近は高速化が著しい。
 - 例：RS-232C, USB, IEEE1394, Serial-ATA など（有線）
 - IrDA（赤外線），Bluetooth（電波）なども。